



dalla Pascalina alla Computazione alla Computabilità

Prof. Laura Pozzi, USI, Lugano, Switzerland

Mi presento

- Bachelor e Master in Ingegneria Informatica al Politecnico di Milano
- Dottorato al Politecnico di Milano, in cooperazione con Hewlett Packard Laboratories Bristol
 - 1996 to 2000
- Un anno in azienda nella Silicon Valley (STMicroelectronics)
- E allo stesso tempo un industrial visitor alla Università della California a Berkeley
- PostDoc all' EPFL nel Laboratorio di Architettura dei Calcolatori
 - 2001 to 2005
- Professore all'USI Lugano – Assistant poi Associate poi Ordinario

USI

5 facoltà:

Informatica

Economia
Comunicazioni
Architettura
BioMedicina



Laura Pozzi, Facoltà di Informatica, USI, Lugano

More About me

- Durante il mio postdoc sono nati i miei due figli
- E quindi la sfida di poter gestire una carriera accademica e una famiglia allo stesso tempo
- La mia soluzione è stata quella di lavorare part time: ho lavorato al 60% per gli scorsi 20 anni



Laura Pozzi, Facoltà di Informatica, USI, Lugano



Laura Pozzi, Facoltà di Informatica, USI, Lugano

Pascal! E Computazione

Pascal inventa la Pascalina nel 1642
Si tratta di un calcolatore meccanico



Laura Pozzi, Facoltà di Informatica, USI, Lugano




 


Fig. 2.

 

Computazione meccanica / digitale

- I calcolatore meccanici eseguono calcoli utilizzando parti meccaniche come ingranaggi e leve
- I calcolatori digitali eseguono calcoli utilizzando componenti elettronici, come i transistor e le porte logiche
 - Tipicamente elaborando dati in forma binaria

Addizione

$$18 + 15 = 33$$

$$\begin{array}{r} 18 \\ + 15 \\ \hline 33 \end{array}$$



Decimale: $18 = 1 \times 10 + 8 \times 1$

Binario: $18 = 1 \times 16 + 1 \times 2$

$$10010 + 01111 = 100001$$


$$\begin{array}{r} 10010 \\ + 01111 \\ \hline 100001 \end{array}$$

Full Adder

 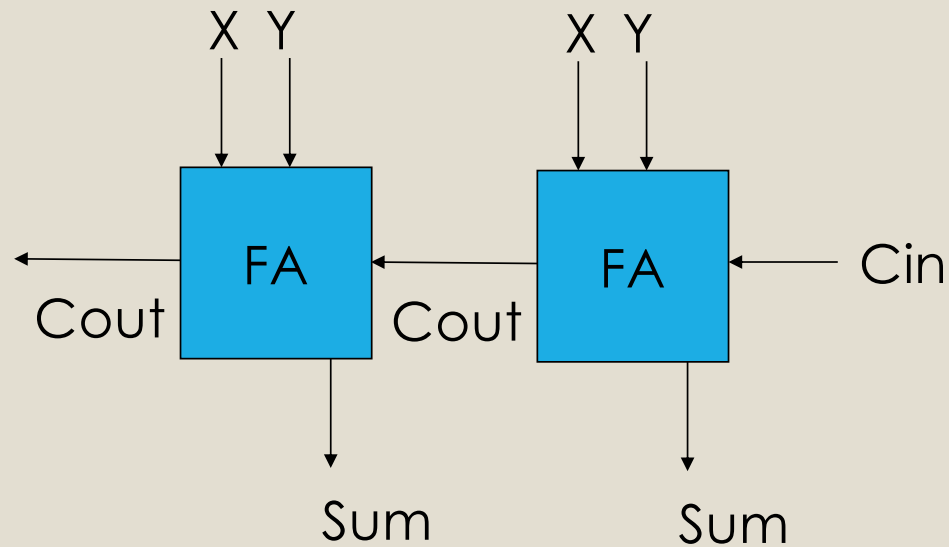

$$\begin{array}{r} 10010 \\ + 01111 \\ \hline 100001 \end{array}$$

Ripple Carry Adder

 


L'addizionatore più semplice
→ Il più piccolo → Il più lento

$$\begin{array}{r} 10010 \\ + 01111 \\ \hline 100001 \end{array}$$




Come realizziamo un circuito?

 - Dobbiamo passare dalle tavole di verità e dalle porte logiche




Tecnologia dei Circuiti Integrati

  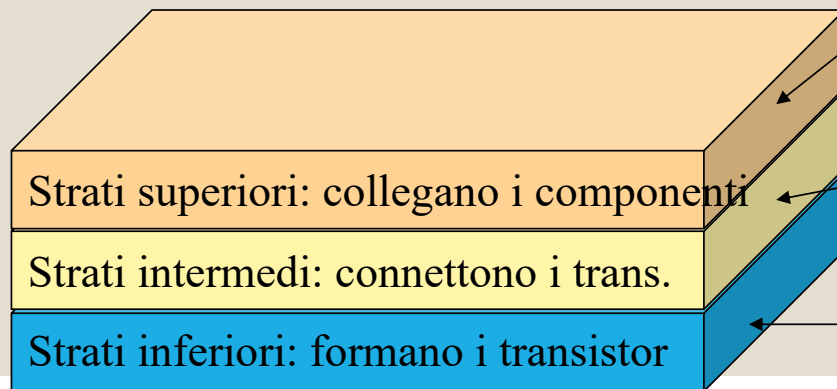- I semiconduttori sono costituiti da strati multipli
- Strati inferiori: formano i transistor
- Strati intermedi: formano componenti logici (porte, ecc.)
- Strati superiori: collegano i componenti




NAND gate

 

Astrazione

 - Una porta logica è costituita da transistors, che sono costituiti da substrati di silicio
- Ma noi astraiamo
- Modelliamo una porta logica attraverso la sua tabella di verità
- Senza curarci di come sia realizzata



Porte Logiche

- NOT

- Negazione $F=A'$ (\bar{A})

 



Tabella della Verità



A	F
0	1
1	0

Porte Logiche

- AND

- $F=A \cdot B$

- Zero in ingresso forza l'uscita a zero




A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- OR

- $F=A+B$

- Uno in ingresso forza l'uscita a uno

 

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Circuiti

- Usiamo porte logiche (operatori) per costruire circuiti (espressioni)
- Un circuito è una implementazione di un'espressione booleana che a sua volta è una realizzazione di una tavola di verità che a sua volta è una rappresentazione di una funzionalità


Addizione → tabella verità → espressione booleana → circuito

Torniamo al nostro addizionatore

- Avevamo detto: dobbiamo passare dalle tavole di verità e dalle porte logiche

$$\begin{array}{r} 10010 \\ + 01111 \\ \hline 100001 \end{array}$$


X	Y	Cin	Cout	Sum
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

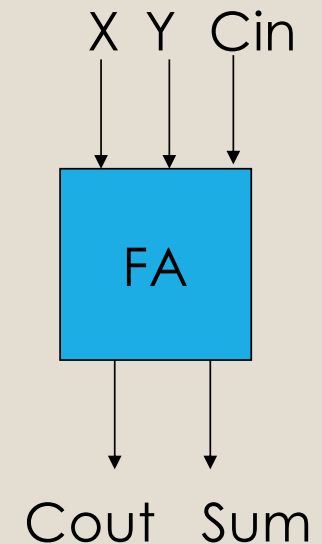

Realizziamo ora un circuito corrispondente a questa tabella di verità


$$\begin{array}{r} 10010 \\ + 01111 \\ \hline 10001 \end{array}$$

X	Y	Cin	Cout	Sum
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

 

Definizioni

- **letterale**: singola variabile in ingresso, o complemento di una variabile in ingresso
 - Esempi: X , Y , Y' , C'
- **prodotto**: prodotto logico (porta **and**) di 1 o più letterali
 - Esempi: X , XY , $X'Y$, XYC' , ...
- **somma di prodotti**: somma logica (porta **or**) di prodotti logici
 - Esempi: $X + XY + X'Y + XYC'$
- **mintermine**: prodotto di esattamente n letterali, per una funzione a n variabili
 - Esempi: XYC' , $X'Y'C$, $XY'C$

 

Corrispondenza tra mintermini e righe della tabella di verità

- Un mintermine è un prodotto che vale **1** per una sola combinazione di valori in ingresso
- Cioè per una sola riga della tabella di verità
- Per esempio: XYZ' vale 1 soltanto per la seguente combinazione:
 - $X=1, Y=1, Z=0 \rightarrow XYZ'=1$
- quindi solo nella riga 110 della tabella della verità

Row	X	Y	Z	F	Minterm
0	0	0	0	F(0,0,0)	$X'Y'Z'$
1	0	0	1	F(0,0,1)	$X'Y'Z$
2	0	1	0	F(0,1,0)	$X'YZ'$
3	0	1	1	F(0,1,1)	$X'YZ$
4	1	0	0	F(1,0,0)	$XY'Z'$
5	1	0	1	F(1,0,1)	$XY'Z$
6	1	1	0	F(1,1,0)	XYZ'
7	1	1	1	F(1,1,1)	XYZ

Da tabella di verità a circuito

- Come realizzare un circuito che corrisponde a una data tabella di verità

Scrivere una **somma di mintermini**

quali mintermini?

quelli che corrispondono alle righe della tabella

in cui l'uscita è 1

Row	X	Y	Z	F	Minterm
0	0	0	0	F(0,0,0)	$X'Y'Z'$
1	0	0	1	F(0,0,1)	$X'Y'Z$
2	0	1	0	F(0,1,0)	$X'YZ'$
3	0	1	1	F(0,1,1)	$X'YZ$
4	1	0	0	F(1,0,0)	$XY'Z'$
5	1	0	1	F(1,0,1)	$XY'Z$
6	1	1	0	F(1,1,0)	XYZ'
7	1	1	1	F(1,1,1)	XYZ

Da tabella di verità a circuito

- Come realizzare un circuito che corrisponde a una data tabella di verità

Scrivere una **somma di mintermini**

quali mintermini?

quelli che corrispondono alle righe della tabella

In cui l'uscita è 1


Row	X	Y	Z	F	Minterm
0	0	0	0	1	$X'Y'Z'$
1	0	0	1	0	$X'Y'Z$
2	0	1	0	0	$X'YZ'$
3	0	1	1	1	$X'YZ$
4	1	0	0	1	$XY'Z'$
5	1	0	1	0	$XY'Z$
6	1	1	0	1	XYZ'
7	1	1	1	1	XYZ

$$F (X,Y,Z) = X'Y'Z' + X'YZ + XY'Z' + XYZ' + XYZ$$

Realizziamo ora un circuito corrispondente a questa tabella di verità

$$\begin{array}{r} 10010 \\ + 01111 \\ \hline 10001 \end{array}$$

X	Y	Cin	Cout	Sum
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

 

Somma di mintermini per Cout e per Sum

◦ Cout =

◦ $X'YC +$


◦ $XY'C +$

◦ $XYC' +$

◦ XYC

	X	Y	Cin	Cout	Sum
	0	0	0	0	0
	0	0	1	0	1
	0	1	0	0	1
	0	1	1	1	0
	1	0	0	0	1
	1	0	1	1	0
	1	1	0	1	0
	1	1	1	1	1
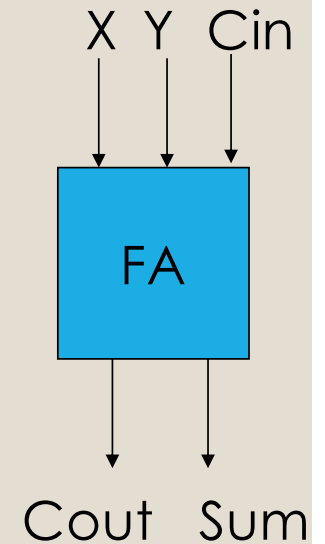
$$\text{Sum} = X'Y'C + X'YC' + XY'C' + XYC$$



$$\begin{array}{r}
 10010 \\
 + 01111 \\
 \hline
 100001
 \end{array}$$


Minimizzazione di Circuiti

- Vogliamo ridurre il numero di porte che servono per realizzare un circuito
- Per minimizzare un'espressione, possiamo prima scriverla come Somma di Mintermini
- E poi applicare il seguente teorema
- $XY + X Y' = X$

generalizzato:

(un certo prodotto) Y + (un certo prodotto) Y' = un certo prodotto

Mappe di Karnaugh

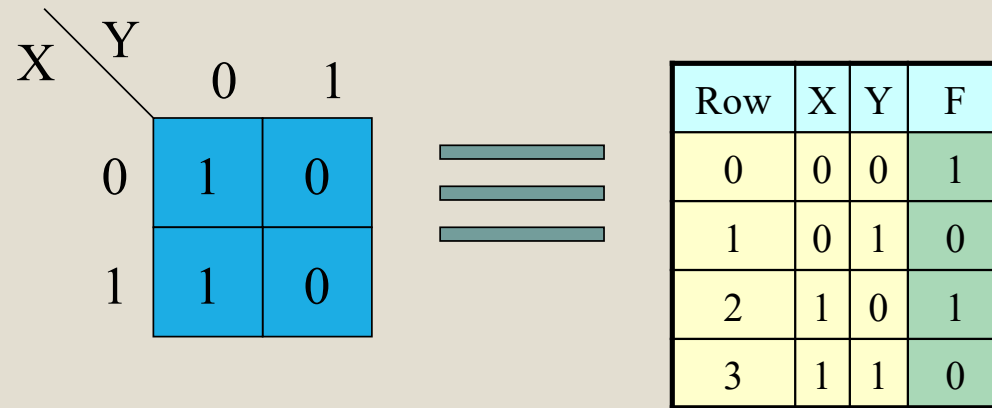

- It's another way to write a truth table
 - It has no more and no less information
- Each cell corresponds to a truth table row
 - Which means, to a minterm

Corrispondenza Cella MK e Riga TV

	X \ Y	0	1
0		row 0 F(00)	row 1 F(01)
1		row 2 F(10)	row 3 F(11)

Row	X	Y	F
0	0	0	F(00)
1	0	1	F(01)
2	1	0	F(10)
3	1	1	F(11)

Mappa di Karnaugh per 3 variabili

X	YZ			
	00	01	11	10
0	1	0	1	0
1	1	0	1	0

Row	X	Y	Z	F
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	1
5	1	0	1	0
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

Mappa di Karnaugh per 4 variabili

XY \ ZW		ZW			
		00	01	11	10
XY	00	0	1	3	2
	01	4	5	7	6
	11	12	13	15	14
	10	8	9	11	10

Sequenza 00-01-11-10

XY \ ZW	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

- Ogni cella corrisponde a una combinazione in input che differisce da ogni cella adiacente in solo una variabile

Perché vogliamo applicare:

$$AB + AB' = A$$

E vogliamo facilmente visualizzarne l'applicabilità

→ celle adiacenti

Mettiamo in pratica su un esempio

X \ YZ	00	01	11	10
0	1	0	1	0
1	1	0	1	0

Ogni cella nella mappa
(come ogni riga nella tabella
di verità)
corrisponde a un minterm

- Qual è la somma di minterms per questa funzione ?
- $X'Y'Z' + X'YZ + XY'Z' + XYZ$
- Possiamo semplificare?
- Sì! Usando:
 - (prodotto) L + (prodotto) L' = prodotto

Semplifichiamo

X \ YZ	00	01	11	10
0	1	0	1	0
1	1	0	1	0

$$\circ X'Y'Z' + X'YZ + XY'Z' + XYZ =$$

$$\circ = Y'Z' (X' + X) + YZ (X' + X) = Y'Z' + YZ$$

- Per espressioni lunghe: difficile individuazione
 - Le mappe di Karnaugh lo rendono semplicissimo!

Come usare le Mappe di Karnaugh per semplificare circuiti

X \ YZ	00	01	11	10
0	1	0	1	0
1	1	0	1	0

- Cerchiamo celle adiacenti di 1s
- $Y'Z'$ YZ
- Un singolo 1 corrisponde a un minterm
- Due uni adiacenti corrispondono a un prodotto più piccolo
- 4 uni adiacenti corrispondono a un prodotto ancora più piccolo ...

Corrispondenza tra gruppi di uno e prodotti

X \ YZ	00	01	11	10
0	1	1	1	0
1	1	1	0	0

- Questo Gruppo corrisponde a quale prodotto?
- Y' perché Y è costante (vale sempre 0) in tutte le 4 celle, mentre gli altri input variano
 - $X'Y'Z' + XY'Z' + X'Y'Z + XY'Z = Y'Z' + Y'Z = Y'$
- E questo ?
 - $X'Z$
 - (perché X vale zero in tutte e due le celle, mentre Y varia)

Minimizziamo il circuito per Cout

◦ Cout =


◦ $X'YC +$

◦ $XY'C +$

◦ $XYC' +$

◦ XYC

	X	Y	Cin	Cout	Sum
	0	0	0	0	0
	0	0	1	0	1
	0	1	0	0	1
	0	1	1	1	0
	1	0	0	0	1
	1	0	1	1	0
	1	1	0	1	0
	1	1	1	1	1

 

$$\begin{array}{r}
 10010 \\
 + 01111 \\
 \hline
 100001
 \end{array}$$

Minimizziamo Cout


X \ YC	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$$\circ \text{Cout} = X'YC + XY'C + X'YC' + XYC$$

$$= XY + XC + YC$$

Logisim

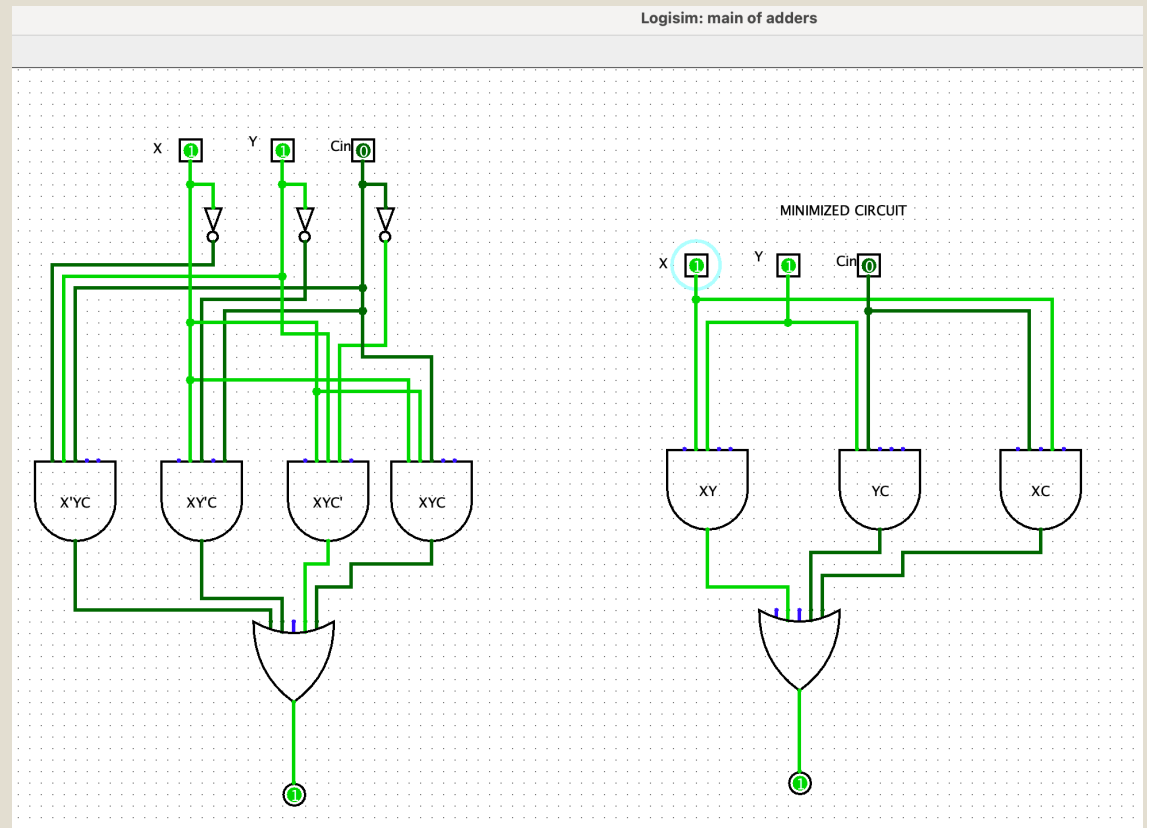- A questo punto della presentazione, sono passata alla applicazione Logisim, e vi ho mostrato una simulazione.
- Qui riporto solo uno screenshot





Logisim è un tool utile anche per sviluppare progetti carini per studenti, come per esempio il 7-segment display.

Per questo progetto in particolare utilizzo un programma chiamato "espresso"

<https://github.com/classabbyamp/espresso-logic>

per poter fare logic minimization in modo automatico e in parallelo su tutti i 7 segmenti.

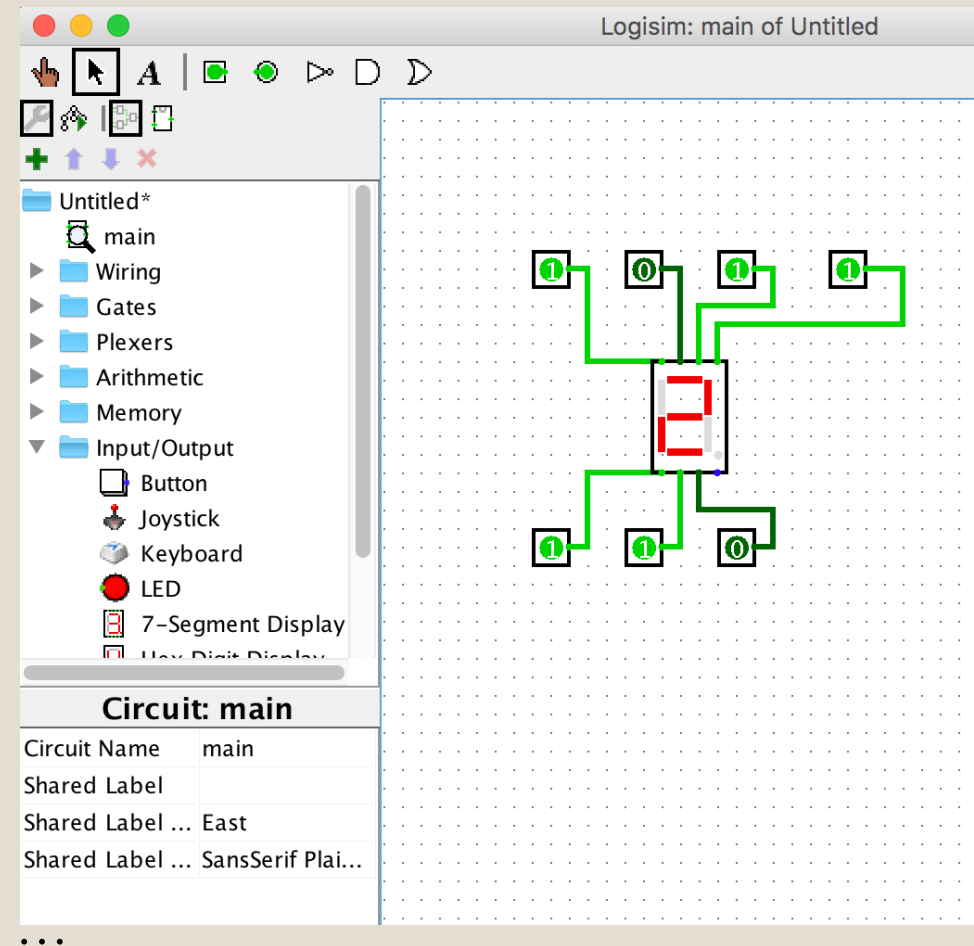 Scrivetemi pure, nel caso siate interessati a saperne di più



Computazione

- Pascal e Pascalina
- Da computazione meccanica a digitale
- Astrazione
- Costruzione di circuiti a partire da tabelle di verità
- .
- Tutto può essere computato? Il computer è onnipotente?
- NO 😊
- Alcuni problemi non sono computabili
- per esempio Halting Problem
Data una Macchina di Turing (che è un modello di computer) e un generico ingresso, non è possibile determinare se la macchina terminerà la computazione leggendo quell'ingresso
oppure continuerà a computare per sempre senza fermarsi



Grazie !!